



# TEKNIK ELEKTRONIKA

## Dasar Elektronika Digital

---

Devi Handaya, S.Pd., M.T.

---

✉ [devi.handaya@mesin.pnj.ac.id](mailto:devi.handaya@mesin.pnj.ac.id)

☎ 085221465312

📷 @d.handaya




# Pendahuluan

- Mesin – mesin digital hanya mampu mengenali dan mengolah data digital, seperti bentuk biner / dua keadaan tegas berbeda.
- Keadaan tegas berbeda:

0	1
Mati	Hidup
Rendah	Tinggi
Salah	Benar

0	1
Hidup	Mati
Tinggi	Rendah
Benar	Salah

- Keadaannya tergantung kesepakatan awal

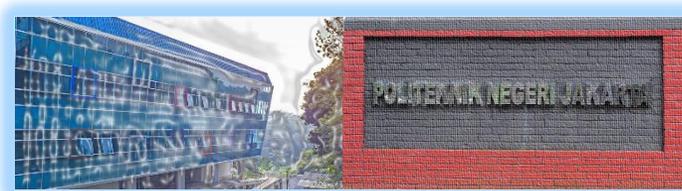

# Definisi Gerbang Logika

---

- Dalam elektronika digital sering terdapat gerbang-gerbang logika
- Rangkaian dengan satu atau lebih masukan sinyal dan hanya satu keluaran sinyalnya
- Gerbang dengan dua keadaan, karena masukan dan keluaran sinyal berupa tegangan tinggi atau rendah
- Gerbang logika sering disebut rangkaian logika karena dianalisis dengan Aljabar Boole.
- Rangkaian logika dasar: AND, OR, NOT, NAND, NOR, X-OR, X-NOR.



# Gerbang AND





---

- Memiliki dua atau lebih saluran masukan dan satu saluran keluaran
- Keadaan keluaran akan 1 (tinggi), jika dan hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1 (tinggi).
- Hubungan antara masukan dan keluaran sebagai berikut:

$$\mathbf{Z = A \cdot B = AB}$$

# Gerbang AND

- Symbol Gerbang AND

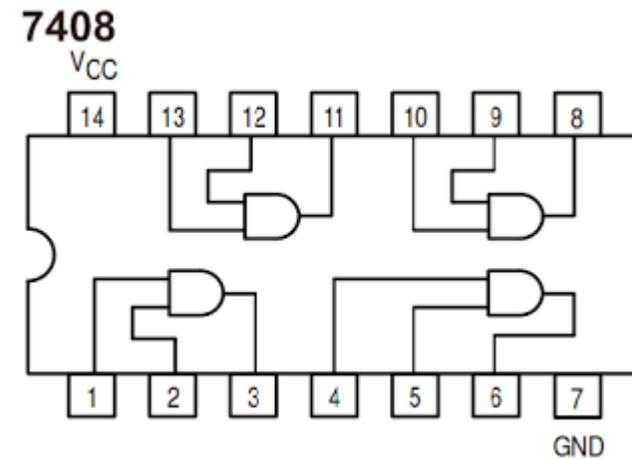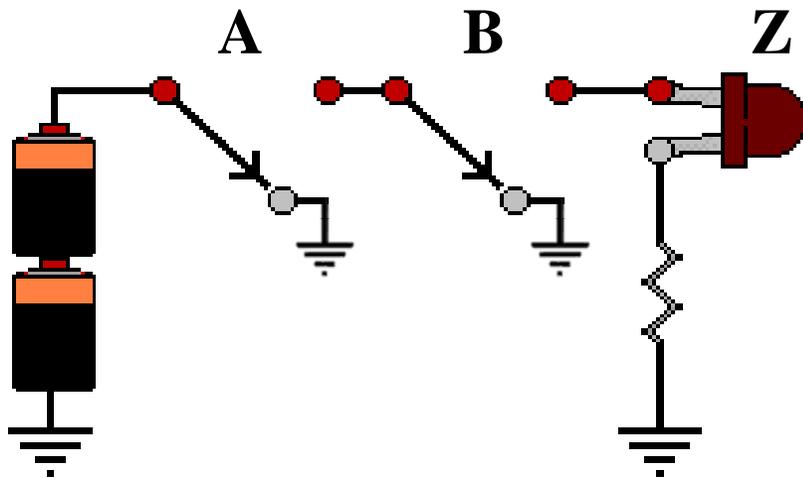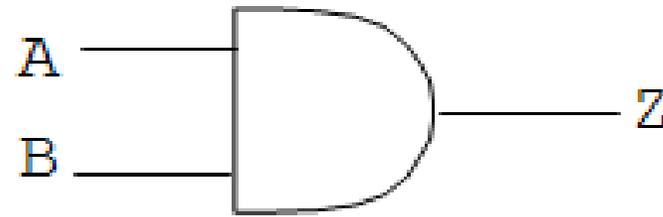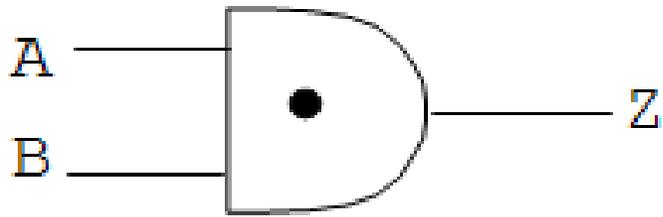



# Gerbang AND

- Tabel Kebenaran Gerbang AND

Masukan		Keluaran
A	B	$Z = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Gerbang AND

---

- Keluaran gerbang AND akan bernilai 1, jika dan hanya jika semua masukan bernilai 1
- Keluaran gerbang AND akan bernilai 0, jika salah satu masukan bernilai 0
- Hal lain seperti:
  - $1.1 = 1.1.1 = 1$ , dan seterusnya
  - $0.0 = 1.0 = 0.1 = 0.0.0 = 0.0.1 = 0.1.0 = 0$ , dan seterusnya.



# Gerbang OR



---

- Memiliki dua atau lebih saluran masukan dan satu saluran keluaran
- Keadaan keluaran akan 1 (tinggi), jika ada salah satu masukannya dalam keadaan 1 (tinggi).
- Hubungan antara masukan dan keluaran sebagai berikut:

$$\mathbf{Z = A + B}$$

# Gerbang OR

- Symbol Gerbang OR

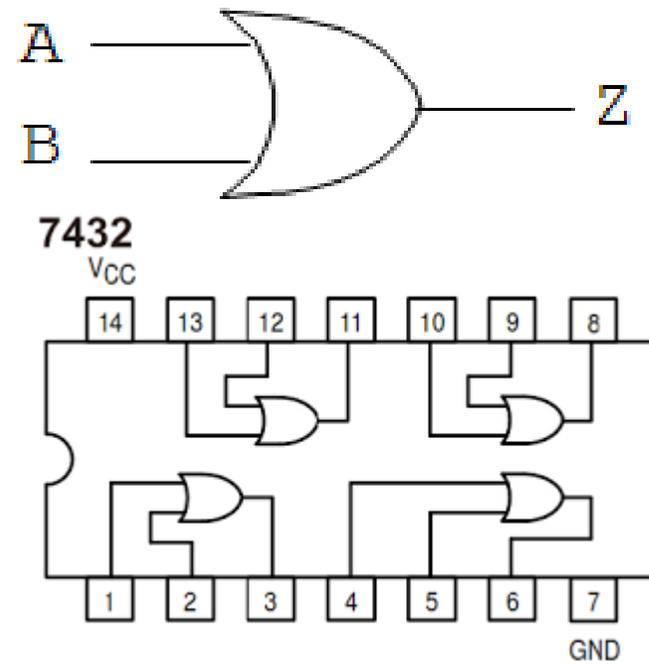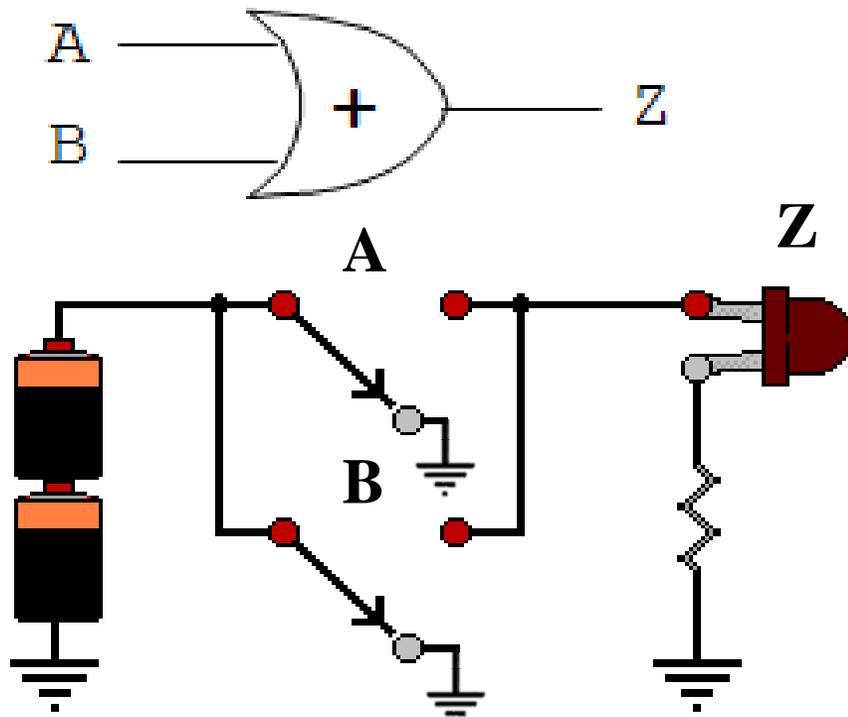



# Gerbang OR

- Tabel Kebenaran Gerbang OR

Masukan		Keluaran
A	B	$Z = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




# Gerbang OR

---

- Keluaran gerbang OR akan bernilai 1, jika ada salah satu masukan bernilai 1
- Keluaran gerbang OR akan bernilai 0, jika dan hanya jika semua masukan bernilai 0
- Hal lain seperti:
  - $1+1 = 1+1+1 = 1+0+1 = 1+1+0 = 1$ , dan seterusnya
  - $0+0 = 0+0+0 = 0$ , dan seterusnya.

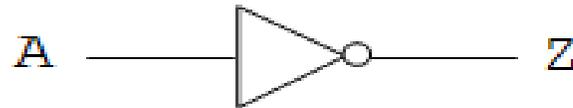
# Gerbang NOT

- Hanya memiliki satu saluran masukan dan satu saluran keluaran
- Biasa disebut penyangkalan atau kata “**TIDAK**”
- Simbol Gerbang NOT



- Tabel Kebenaran Gerbang NOT

Masukan	Keluaran
<b>A</b>	<b><math>Z = \bar{A}</math></b>
0	1
1	0


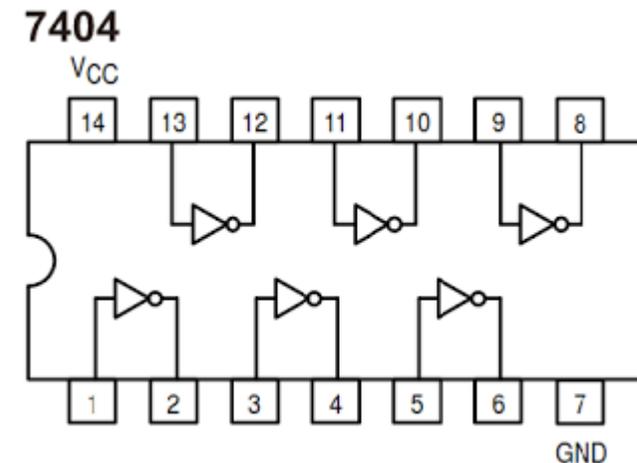


# Gerbang NAND (NOT AND)

- Gerbang AND yang diikuti dengan Gerbang NOT sehingga menjadi Gerbang NAND
- Hubungan antara masukan dan keluaran sebagai berikut:

$$Z = \overline{AB}$$

- Symbol Gerbang NAND

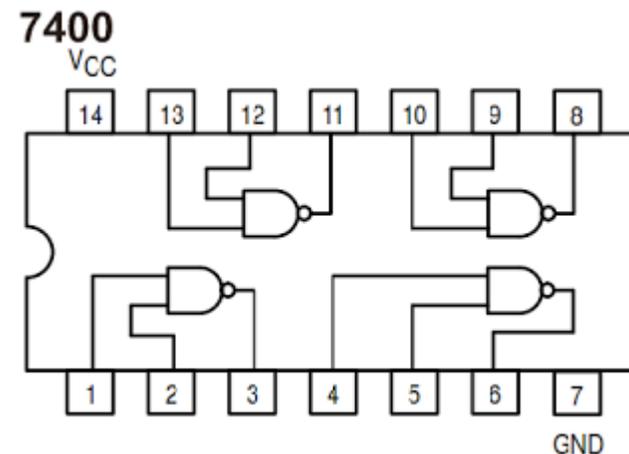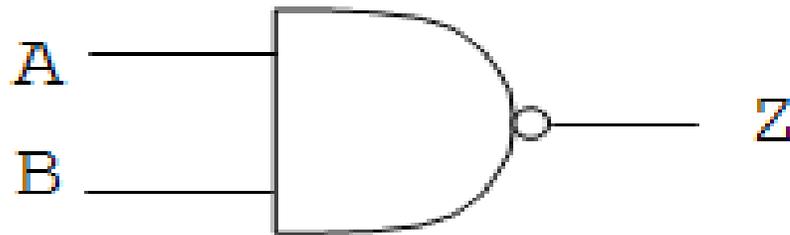



# Gerbang NAND (NOT AND)

- Tabel Kebenaran Gerbang NAND

Masukan		Keluaran
A	B	$Z = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



- Keluaran gerbang NAND akan bernilai 0, jika semua masukan bernilai 1
- Keluaran gerbang NAND akan bernilai 1, jika ada masukan bernilai 0

# Gerbang NOR (NOT OR)

- Gerbang OR yang diikuti dengan Gerbang NOT sehingga menjadi Gerbang NOR
- Hubungan antara masukan dan keluaran sebagai berikut:

$$Z = \overline{A + B}$$

- Simbol Gerbang NOR

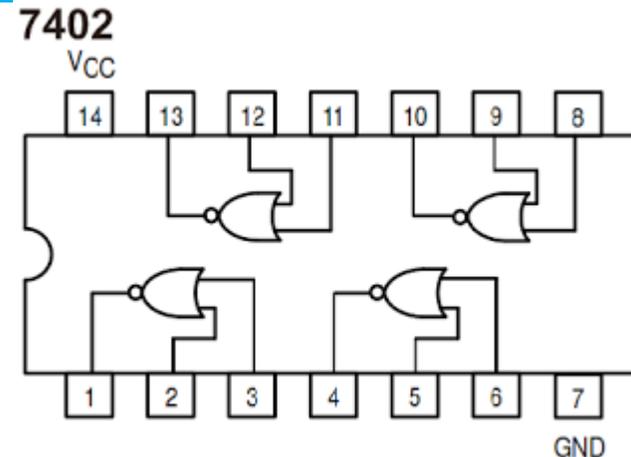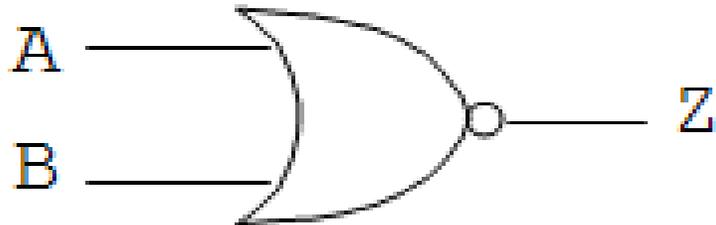



# Gerbang NAND NOR (NOT OR)




- Tabel Kebenaran Gerbang NOR

Masukan		Keluaran
A	B	$Z = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- Keluaran gerbang NOR akan bernilai 0, jika ada masukan bernilai 1
- Keluaran gerbang NOR akan bernilai 1, jika semua masukan bernilai 0
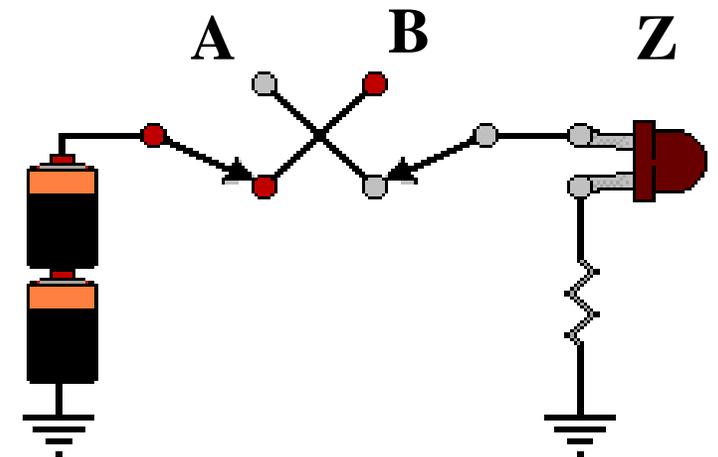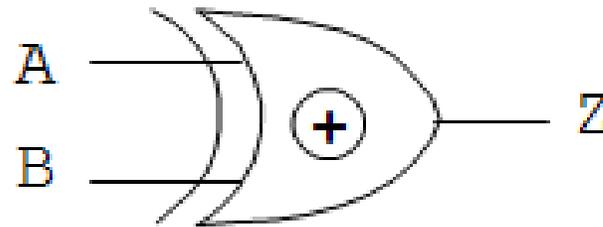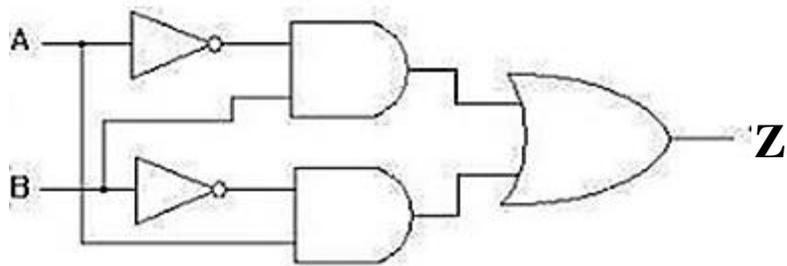
# Gerbang X-OR / EX-OR (Exclusive OR)

- Gerbang khusus yang berasal dari kombinasi Gerbang AND, OR, dan NOT dengan susunan berikut




- Hubungan antara masukan dan keluaran sebagai berikut:

$$Z = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

# Gerbang X-OR / EX-OR (Exclusive OR)

- Tabel Kebenaran Gerbang NOR



Masukan		Keluaran
A	B	$Z = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

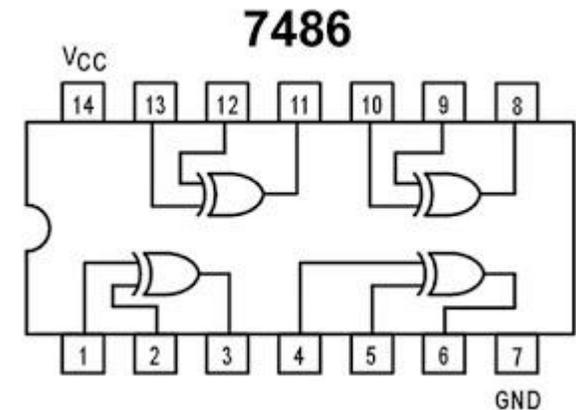

- Keluaran gerbang X-OR akan bernilai 0, jika masukannya sama
- Keluaran gerbang X-OR akan bernilai 1, jika masukannya berbeda
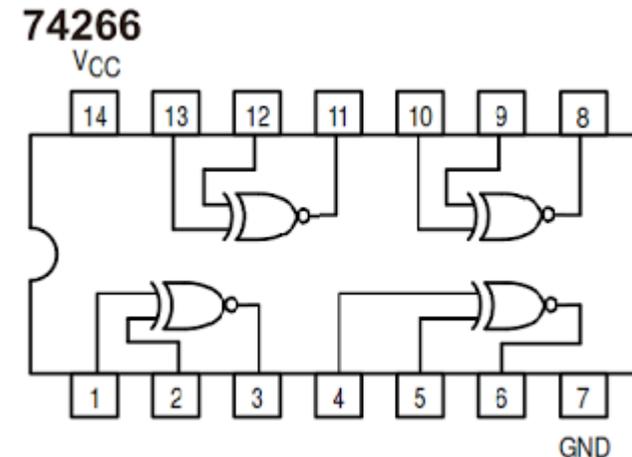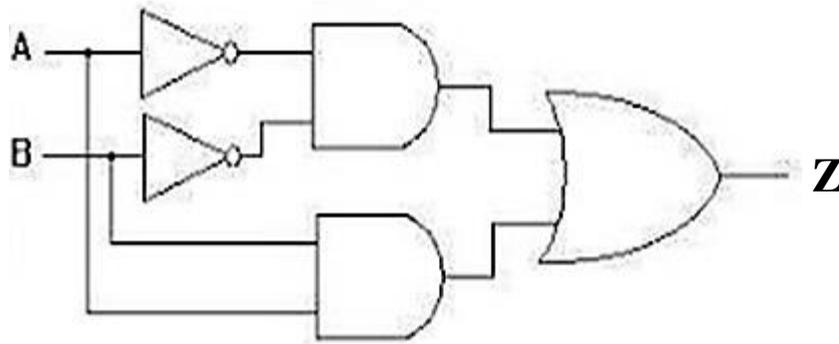
# Evaluasi

- Buatlah penjelasan tentang Gerbang X-NOR !



- Buatlah tabel kebenaran berdasarkan rangkaian IC berikut !
  - 7408
  - 7432
  - 7404
  - 7400
  - 7402
  - 7486
  - 74266



# Referensi

---

- Basic Aircraft Maintenance Training Manual, Module 5. PT. GMF AeroAsia
- Digital Principles and Applications, Leach-Malvino, McGraw-Hill.
- Elektronika Digital: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Sumarna, Graha Ilmu.
- Sistem Digital: Konsep dan Aplikasi, Freddy Kurniawan.
- Sistem Digital: Gerbang Logika. Dodik Eko S.